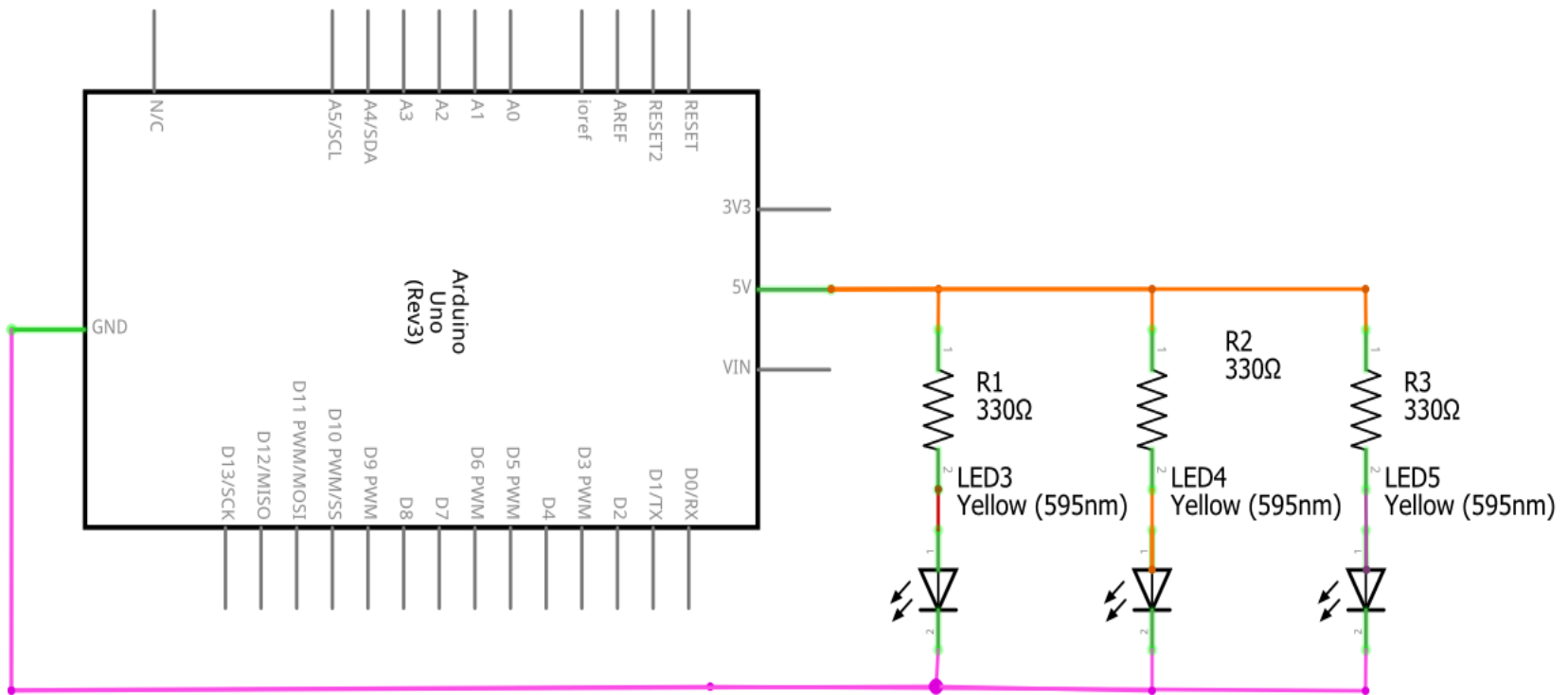


# 과제 - 브레드보드를 사용하여 LED를 연결해 보자

■ 회로를 브레드보드에 결선하시오.

❖ LED 3개 켜기.



# 과제

■ 아래의 그림을 이용하여 그려도 됩니다

